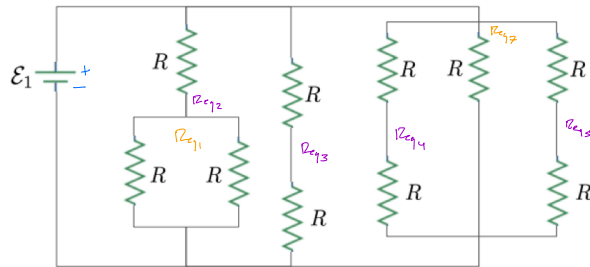


1.



$$R_{eq1} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right)^{-1} = \frac{R}{2}$$

$$R_{eq2} = R + R_{eq1} = R + \frac{R}{2} = \frac{3R}{2}$$

$$R_{eq3} = R + R = 2R$$

$$R_{eq4} = R + R = 2R$$

$$R_{eq5} = R + R = 2R$$

$$R_{eq6} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_{eq4}} + \frac{1}{R_{eq5}} \right)^{-1}$$

$$= \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} \right)^{-1}$$

$$= \left(\frac{1}{R} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \right)^{-1} = \frac{R}{2}$$

$$R_{tot1} = \left(\frac{1}{R_{eq2}} + \frac{1}{R_{eq3}} + \frac{1}{R_{eq6}} \right)^{-1}$$

$$= \left(\frac{2}{3R} + \frac{1}{2R} + \frac{2}{R} \right)^{-1}$$


$$= \left(\frac{1}{R} \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2} + 2 \right) \right)^{-1}$$

$$= \left(\frac{19}{6R} \right)^{-1}$$

$$R_{tot1} = \frac{6}{19} R$$

The total resistance of the circuit will be less than R , specifically $R_{tot1} = \frac{6}{19} R$

2.

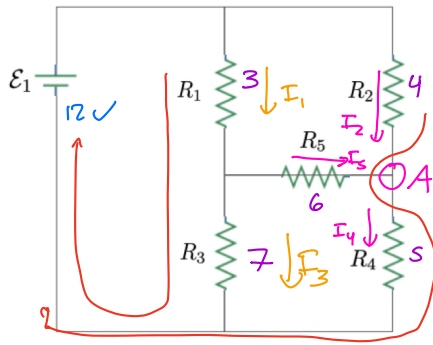

$$I_1 = 0.477 A$$

$$I_2 = 1.407 A$$

$$I_3 = 1.510 A$$

$$I_4 = 0.874 A$$

$$I_5 = 1.033 A$$

System of Equations (Kiehoff Rules)

$$\mathcal{E}_1 - I_1 R_1 - I_3 R_3 = 0 \quad (\text{Kiehoff Loop})$$

$$\mathcal{E}_1 - I_2 R_2 - I_4 R_4 = 0 \quad (\text{Loop})$$

$$I_1 R_1 - I_5 R_5 - I_2 R_2 = 0 \quad (\text{Loop w/ Bridge})$$

$$I_1 = I_3 + I_5 \quad (\text{Kiehoff Junction})$$

$$I_4 = I_2 + I_5 \quad (\text{Junction})$$

our assumption for I_5 was left to right but it should've been right to left, just flip the sign to match convention!

Solve for I_i 's: Sequentially, Substituting

$$I_3 = I_1 - I_5$$

$$\mathcal{E}_1 - I_1 R_1 - (I_1 - I_5) R_3 = 0$$

$$12 - 3I_1 - (I_1 - I_5)7 = 0$$

$$12 - 3I_1 - 7I_1 + 7I_5 = 0$$

$$12 = 10I_1 - 7I_5$$

$$I_4 = I_2 + I_5$$

$$\mathcal{E}_1 - I_2 R_2 - (I_2 + I_5) R_4 = 0$$

$$12 - 4I_2 - (I_2 + I_5)5 = 0$$

$$12 - 4I_2 - 5I_2 - 5I_5 = 0$$

$$12 = 9I_2 + 5I_5$$

$$3I_1 - 6I_5 - 4I_2 = 0$$

$$4I_2 = 3I_1 - 6I_5$$

$$12 = 10I_1 - 7I_5$$

$$12 = 9I_2 + 5I_5$$

$$I_1 = \frac{12 + 7I_5}{10}$$

$$3\left(\frac{12 + 7I_5}{10}\right) - 6I_5 = 4I_2$$

$$\frac{36 + 21I_5}{10} - 6I_5 = 4I_2$$

$$36 + 21I_5 - 60I_5 = 40I_2$$

$$36 - 39I_5 = 40I_2$$

$$I_2 = \frac{12 - 5I_5}{4}$$

$$36 - 39I_5 = 40\left(\frac{12 - 5I_5}{4}\right)$$

$$324 - 39I_5 = 480 - 200I_5$$

$$-151I_5 = 156$$

$$I_5 = -1.03 A$$

$$I_1 = \frac{12 + 7(-1.03)}{10} = 0.477 A$$


$$I_2 = \frac{12 - 5(-1.03)}{4} = 1.407$$

$$\text{or } \begin{bmatrix} 3 & -4 & -6 & 0 \\ 10 & 0 & -7 & 12 \\ 0 & 9 & 5 & 12 \end{bmatrix} \leftarrow \text{also works to get } I_1, I_2, I_5$$

$$I_3 = 0.477 A - (-1.033) = 1.510 A$$

$$I_4 = 1.407 A + (-1.033) = 0.874 A$$

3.

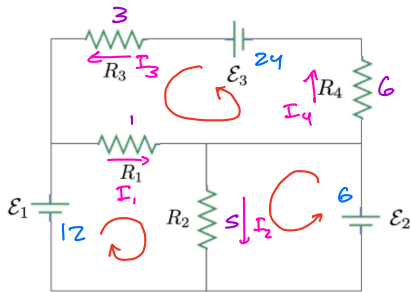

$I_1 = 6A$
$I_2 = 1.2A$
$I_3 = 3.6A$
$I_4 = 4.8A$

← I_3 is negative direction
is opposite to that
assumed

$$\varepsilon_1 - I_1 R_1 - I_2 R_2 = 0$$

$$\varepsilon_2 - I_2 R_2 = 0$$

$$\varepsilon_3 - I_3 R_3 - I_1 R_1 - I_4 R_4 = 0$$

$$I_4 = I_1 - I_2$$

$$I_2 R_2 = \varepsilon_2$$

$$I_2 = \frac{\varepsilon_2}{R_2} = \frac{6}{5} = 1.2A$$

$$I_1 = \frac{\varepsilon_1 - I_2 R_2}{R_1} = \frac{12 - 1.2(5)}{1} = 6A$$

$$I_4 = 6A - 1.2A = 4.8A$$


4 equations 4 unknowns

$$I_3 = \frac{\varepsilon_3 - I_1 R_1 - I_4 R_4}{R_3}$$

$$= \frac{24 - 6(1) - 4.8(6)}{3}$$

$$= -3.6A$$

4.

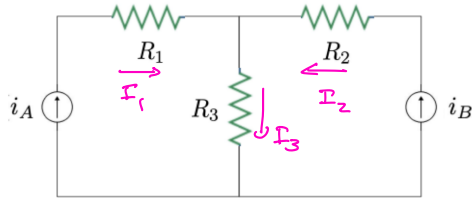

a) $I_1 = i_A$
 $I_2 = i_B$
 $I_1 + I_2 = I_3$ (KCL)
 $I_3 = i_A + i_B$

$I_1 = i_A$ $I_2 = i_B$ $I_3 = i_A + i_B$

b) $V_A - R_1 I_1 - R_3 I_3 = 0$
 $V_A - R_1 i_A - R_3 (i_A + i_B) = 0$

$V_A = R_1 i_A + R_3 (i_A + i_B)$


$V_B - R_2 I_2 - R_3 I_3 = 0$

$V_B - R_2 i_B - R_3 (i_A + i_B) = 0$

$V_B = R_2 i_B + R_3 (i_A + i_B)$

$V_A = R_1 i_A + R_3 (i_A + i_B)$ $V_B = R_2 i_B + R_3 (i_A + i_B)$
--

S. Power Supply

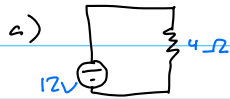


$$P_i = 36W$$

$$\mathcal{E}_1 - I_1 R_1 = 0$$

$$I_1 = \frac{\mathcal{E}_1}{R_1} = \frac{12V}{4\Omega} = 3A$$
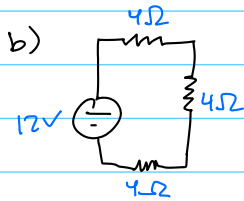
$$P_i = I_1^2 R_1 = 3^2 A \cdot 4\Omega = 36W$$



$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 = 12\Omega$$

$$P_{tot} = I^2 R = \frac{V^2}{R} = \frac{12V^2}{12\Omega} = 12W$$

↑
ohms

$$\mathcal{E}_1 - I_1 R_1 - I_2 R_2 - I_3 R_3 = 0$$

$$P_{resistor} = I^2 R = 1^2 \cdot 4 = 4W$$

$$\mathcal{E}_1 - 4I_{resistor} R_{resistor} = 0$$


$$12 - 3I_{resistor}(4) = 0$$

$$I_{resistor} = 1A$$

$$P_{tot} = 12W$$

$$P_{resistor} = 4W$$

c)

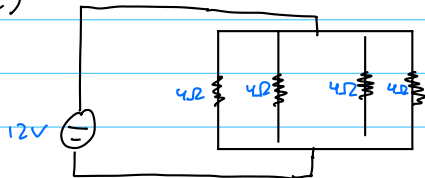

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{4} \cdot 4 \right)^{-1} = 1\Omega$$

$$P_{tot} = \frac{V^2}{R_{eq}} = \frac{12V^2}{1\Omega} = 144W$$

$$P_{resistor} = \frac{V^2}{12} = \frac{12V^2}{4\Omega} = 36W$$

$$P_{tot} = 144W$$

$$P_{resistor} = 36W$$